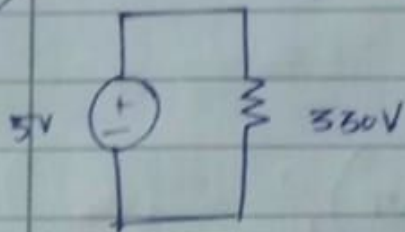


module - 9

Circuit Analysis - Basics

Eg-1




$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{330 \Omega}$$

$$I = 15.15 \times 10^{-3} \text{ Amps.}$$

$$I = 15.15 \text{ mAmps.}$$

Eg-2

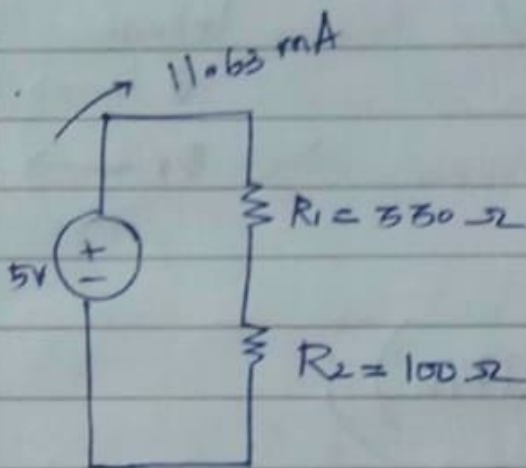

$$R_s = R_1 + R_2 = 330 \Omega + 100 \Omega = 440 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{440}$$

$$I = 0.01136$$

$$I = 11.36 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I = 11.36 \text{ mAmps.}$$

$$\begin{aligned} \text{Voltage across } V_1 &= I \cdot R_1 \\ &= 11.36 \times 330 = 3748 \text{ mV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Voltage across } V_2 &= I \cdot R_2 \\ &= 11.36 \text{ mA} \times 100 = 1136 \text{ mV} \end{aligned}$$